

# Projeto da ULA

## *Arquitetura de Computadores I* *Bacharelado em Sistemas de Informação*

Professor Rodrigo Kishi

`rodrigo.kishi@ufms.br`



Campus de Três Lagoas - CPTL


Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

# Conteúdo

- Unidade lógica de 1 bit (AND e OR);
- Somador de 1 bit;
- ULA de 1 bit (AND, OR e Soma);
- ULA de 32 bits (AND, OR e Soma);
- ULA de 1 bit (AND, OR e Soma e Subtração);
- ULA de 1 bit (AND, OR e Soma, Subtração e `slt`);
- ULA de 1 bit (AND, OR e Soma, Subtração, `slt` e igualdade);
- ULA de 32 bits (AND, OR, Soma, Subtração, `slt` e igualdade).
 
# Unidade lógica de 1 bit (AND e OR)

- Entradas:
  - ◆  $a$  e  $b$ : dois dados de 1 bit a serem operados;
  - ◆  $Operation$ : sinal de controle (1 bit);
- Saída:
  - ◆  $Result$ : dado de 1 bit resultante da operação.
- Multiplexador de 2 entradas de 1 bit (seleciona resultado);
  - ◆ Se  $Operation = 0 \rightarrow Result = a \text{ AND } b$
  - ◆ Se  $Operation = 1 \rightarrow Result = a \text{ OR } b$




# Somador de 1 bit

## ■ Entradas:

- ◆  $a$  e  $b$ : dois dados de 1 bit a serem somados;
- ◆  $CarryIn$ : sinal de vai um “anterior” ;
 
## ■ Saídas:

- ◆  $Sum$ : dado de 1 bit resultante da soma;
- ◆  $CarryOut$ : sinal de vai um.



# Somador de 1 bit

- Tabela verdade do somador de 1 bit:

<i><b>a</b></i>	<i><b>b</b></i>	<i><b>CarryIn</b></i>	<i><b>CarryOut</b></i>	<i><b>Soma</b></i>
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1


# Somador de 1 bit

## ■ Soma de produtos:

◆  $CarryOut = (b.CarryIn) + (a.CarryIn) + (a.b) + (a.b.CarryIn)$

◆  $Soma =$   
 $(a.\bar{b}.\overline{CarryIn}) + (\bar{a}.b.\overline{CarryIn}) + (\bar{a}.\bar{b}.CarryIn) + (a.b.CarryIn)$
 
## ■ Circuito da saída $CarryOut$ do somador de 1 bit:



# ULA de 1 bit (AND, OR e soma)


## ■ Entradas:

- ◆  $a$  e  $b$ : dois dados de 1 bit a serem operados;
- ◆  $CarryIn$ : sinal de vai um “anterior”;
- ◆  $Operation$ : sinais de controle (2 bits);

## ■ Saídas:

- ◆  $Result$ : dado de 1 bit resultante da operação;
  - ▶ Se  $Operation = 00 \rightarrow Result = a \text{ AND } b$ ;
  - ▶ Se  $Operation = 01 \rightarrow Result = a \text{ OR } b$ ;
  - ▶ Se  $Operation = 10 \rightarrow Result = a + b$ .
- ◆  $CarryOut$ : sinal de vai um.


# ULA de 1 bit (AND, OR e soma)

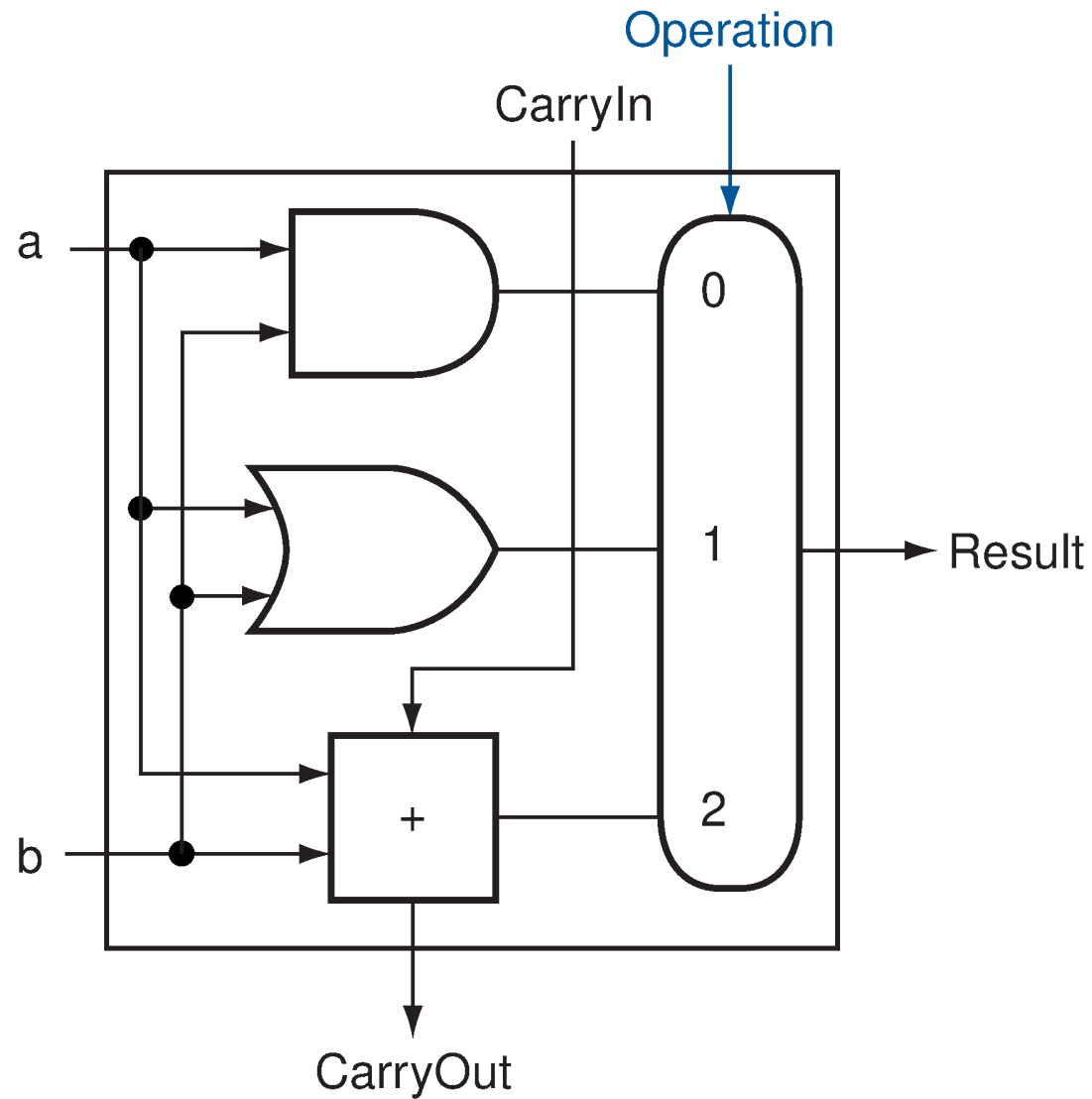


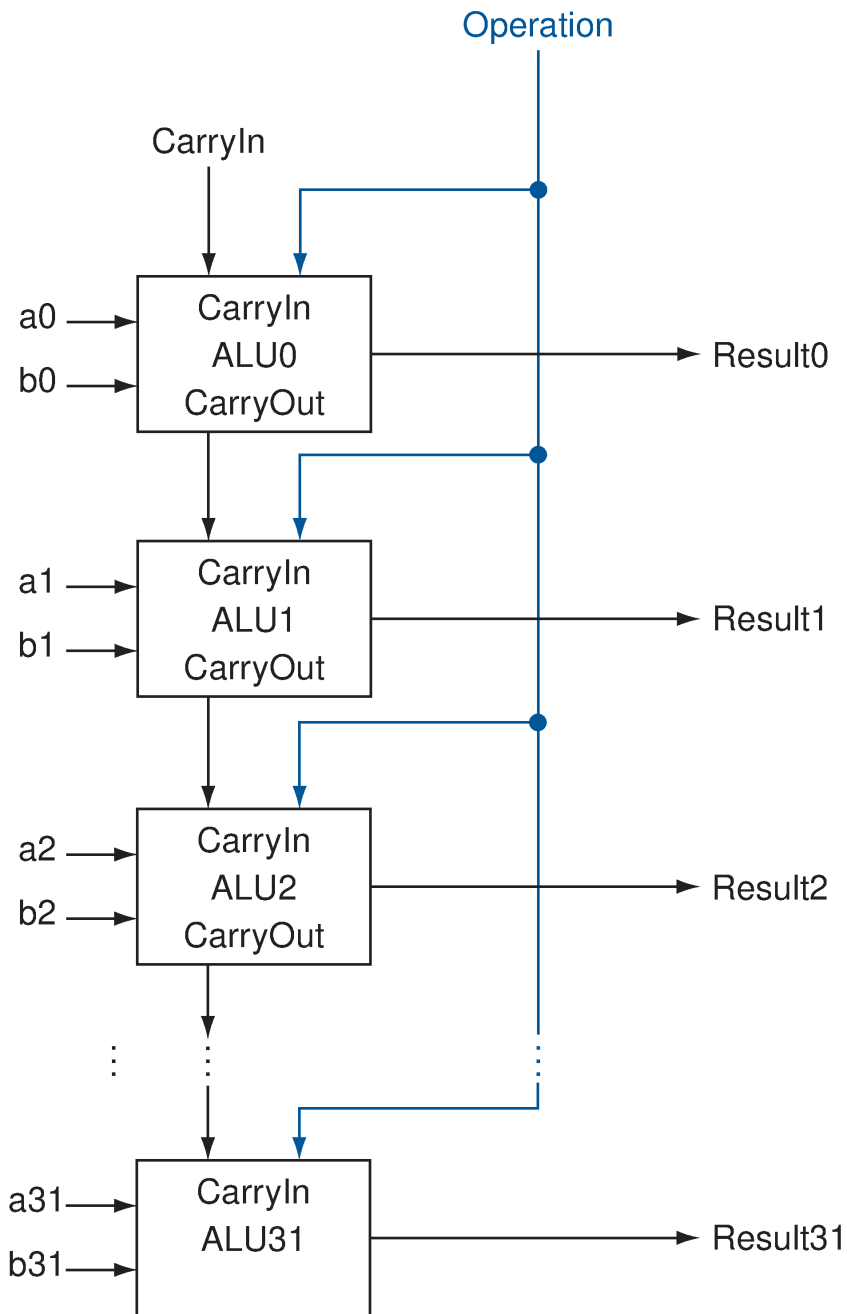
# ULA de 32 bits (AND, OR e soma)


- Somador com carry em cascata (*Ripple carry adder*):



# ULA de 1 bit (AND, OR, soma e subtração)

- Subtração:  $a - b = a + (-b) = a + \text{NOT}(b) + 1$
- Entradas:
  - ◆  $a$  e  $b$ : dois dados de 1 bit a serem operados;
  - ◆  $CarryIn$ : sinal de vai um “anterior”;
  - ◆  $BInvert$ : sinal de controle para inversão (NOT) da entrada;
    - ▶ Se  $BInvert = 1$ , o dado é negado antes de ser operado.
  - ◆  $Operation$ : sinais de controle (2 bits);
- Saídas:
  - ◆  $Result$ : dado de 1 bit resultante da operação;
    - ▶ Se  $Operation = 00 \rightarrow Result = a \text{ AND } b$ ;
    - ▶ Se  $Operation = 01 \rightarrow Result = a \text{ OR } b$ ;
    - ▶ Se  $Operation = 10 \rightarrow Result = a + b \text{ ou } a - b$ .
  - ◆  $CarryOut$ : sinal de vai um.
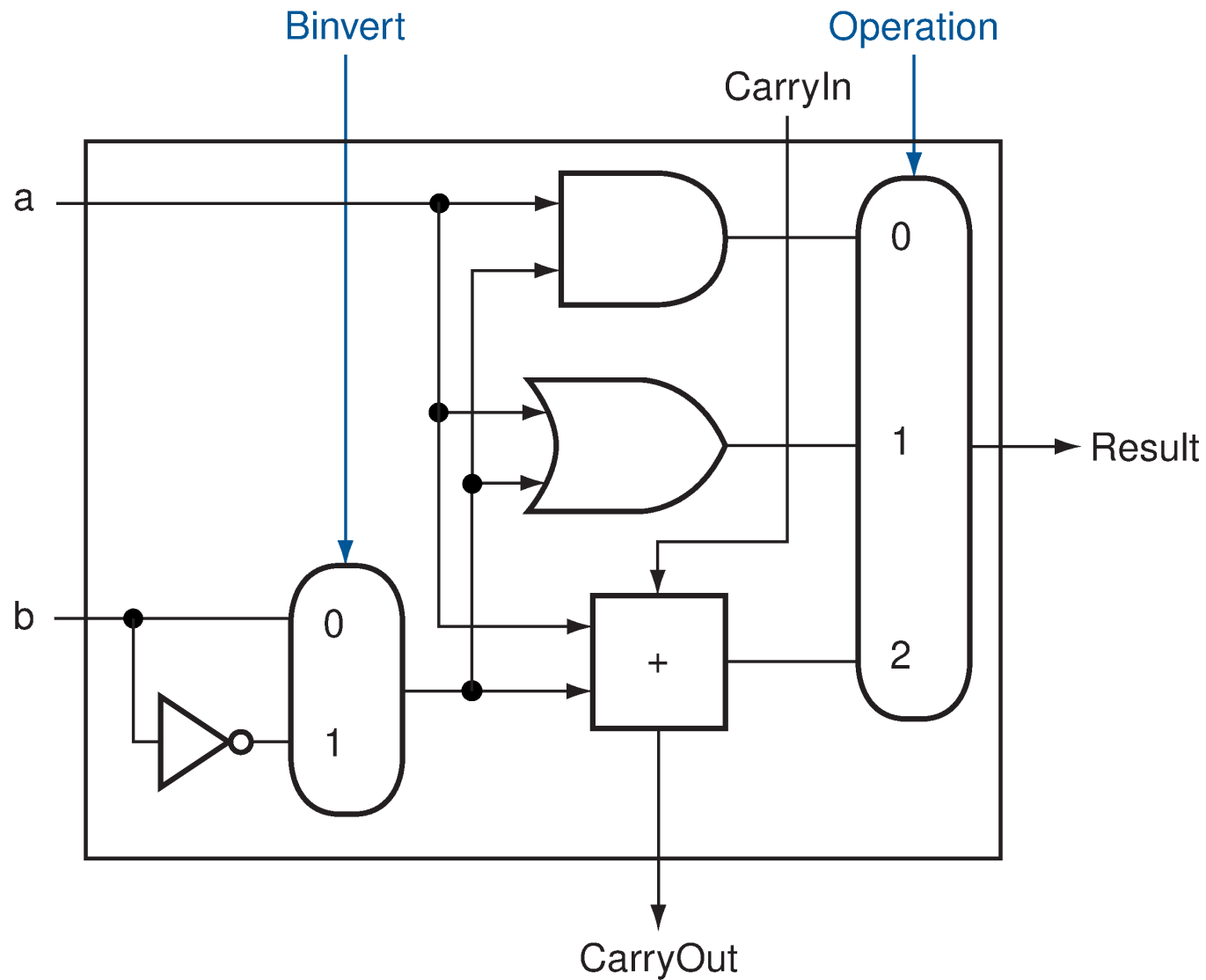
# ULA de 1 bit (AND, OR, soma e subtração)



# ULA de 1 bit (AND, OR, soma e subtração)

- Multiplexador de 2 entradas de 1 bit: seleciona segundo dado de entrada;
  - ◆ Se  $BInvert = 0 \rightarrow$  segundo dado de entrada  $= b$ ;
  - ◆ Se  $BInvert = 1 \rightarrow$  segundo dado de entrada  $= \text{NOT}(b)$ ;
- Para subtração:
  - ◆  $BInvert = 1$  e  $CarryIn$  da ULA correspondente ao bit menos significativo  $= 1$ .

# ULA de 1 bit (AND, OR, soma, subtração e `slt`)

- `slt rd, rs, rt`
  - ◆ Se  $rs < rt$  então  $rd = 1$ , senão  $rd = 0$ ;
  - ◆ Saída de 32 bits terá todos os bits em 0, exceto pelo bit menos significativo, que é setado de acordo com a comparação.
- Idéia:  $a < b \rightarrow a - b < 0$
- Entradas:
  - ◆  $a$  e  $b$ : dois dados de 1 bit a serem operados;
  - ◆ *CarryIn*: sinal de vai um “anterior”;
  - ◆ *BInvert*: sinal de controle para inversão (NOT) da entrada  $b$ ;
  - ◆ *Less*: sinal resultado da operação `slt`;
  - ◆ *Operation*: sinais de controle (2 bits).


# ULA de 1 bit (AND, OR, soma, subtração e *slt*)

## ■ Saídas:


- ◆ *Result*: dado de 1 bit resultante da operação;
  - ▶ Se  $Operation = 00 \rightarrow Result = a \text{ AND } b$ ;
  - ▶ Se  $Operation = 01 \rightarrow Result = a \text{ OR } b$ ;
  - ▶ Se  $Operation = 10 \rightarrow Result = a + b \text{ ou } a - b$ .
  - ▶ Se  $Operation = 11 \rightarrow Result = \text{resultado da operação } \textit{slt}$ .
- ◆ *CarryOut*: sinal de vai um.
- ◆ Apenas para ULA do bit mais significativo:
  - ▶ *Set*: dado de 1 bit resultante do somador (é o bit de sinal);
  - ▶ *Overflow*: sinal de 1 bit que indica se ocorreu *overflow*.

# ULA de 1 bit (AND, OR, soma, subtração e slt)

31 bits menos significativos:

 

bit mais significativo:

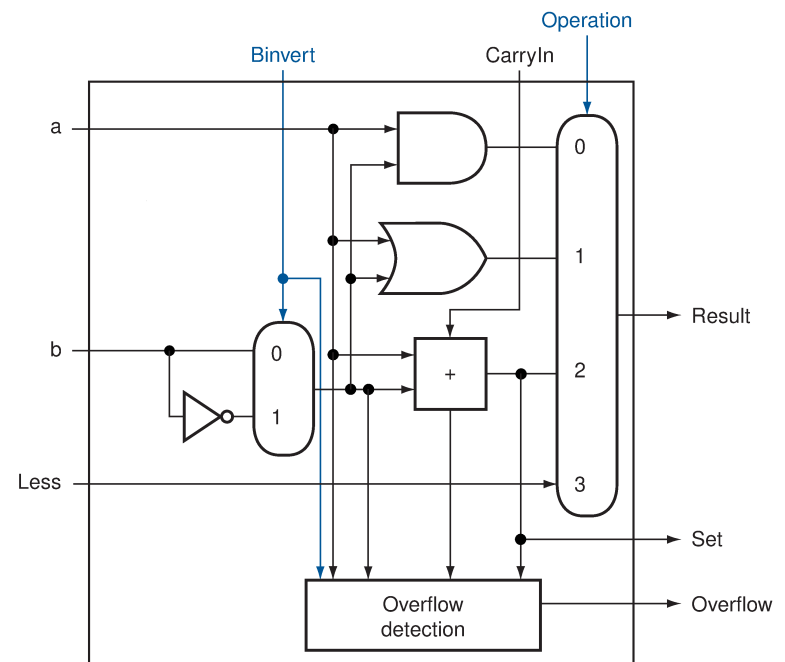


# ULA de 1 bit (AND, OR, soma, subtração e `slt`)

- Para `slt`:

- ◆ Entrada *Less* é 0 para todas as ULAs, exceto para a ULA do bit menos significativo;
- ◆ Entrada *Less* da ULA do bit menos significativo é o resultado do somador da ULA do bit mais significativo (bit de sinal).



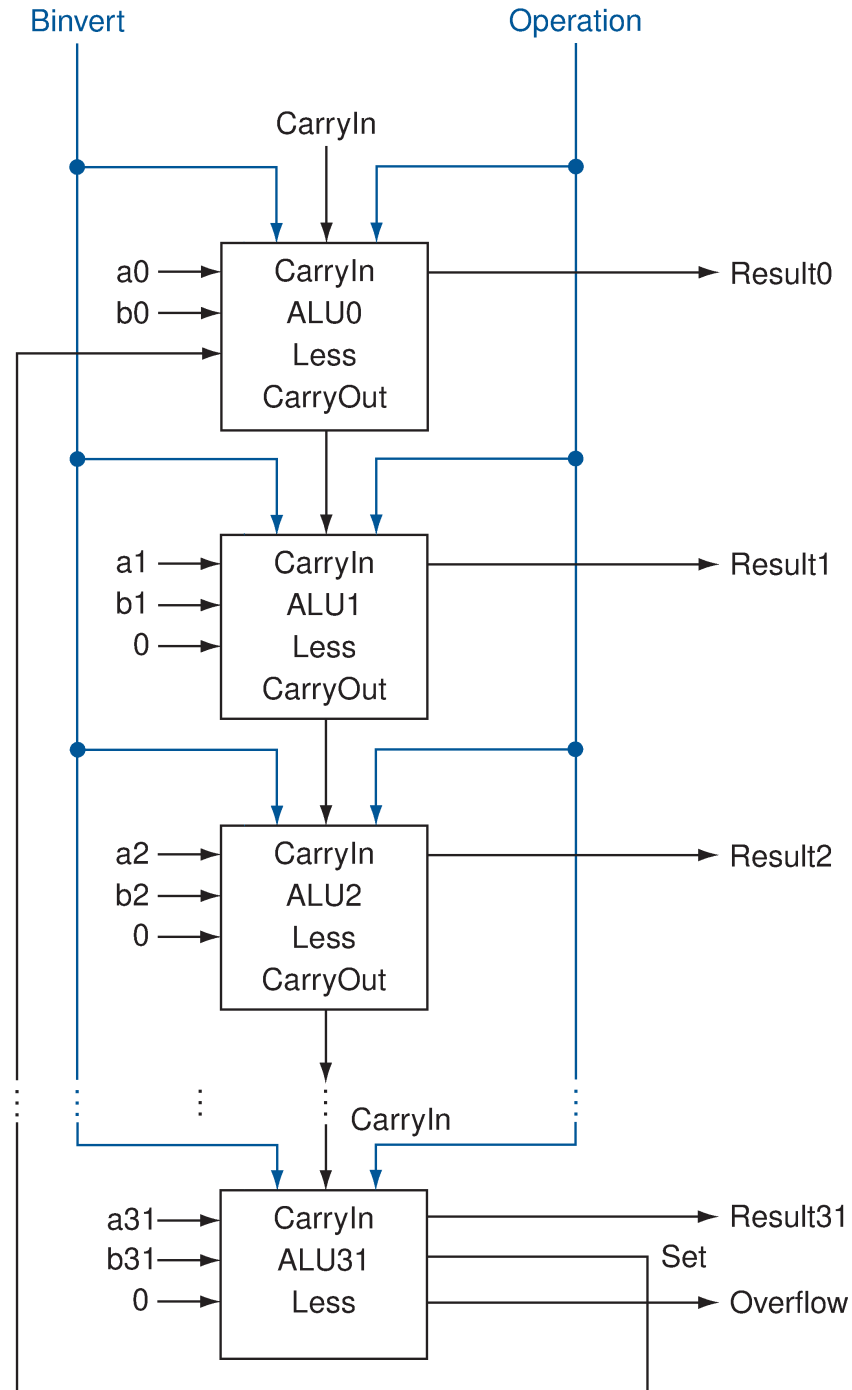
# ULA de 32 bits (AND, OR, soma, subtração e slt)



# ULA de 1 bit (AND, ... e igualdade)


- Utilizada nas instruções `beq` e `bne`;
- Idéia: se  $a = b \rightarrow a - b = 0$ ;
  - ◆ Faz o OR do resultado da subtração das 32 ULAs e inverte:  
 $Zero = \text{NOT}(Result31 \text{ OR } \dots \text{ OR } Result1 \text{ OR } Result0)$
- Entradas:
  - ◆  $a$  e  $b$ : dois dados de 1 bit a serem operados;
  - ◆  $BNegate$ : combinação de  $BInvert$  e  $CarryIn$ ;
  - ◆  $Less$ : sinal resultado da operação `slt`;
  - ◆  $Operation$ : sinais de controle (2 bits).
- Sinal de saída  $Zero$ : se  $a = b$  então  $Zero = 1$ .

# ULA de 32 bits (AND, ... e igualdade)

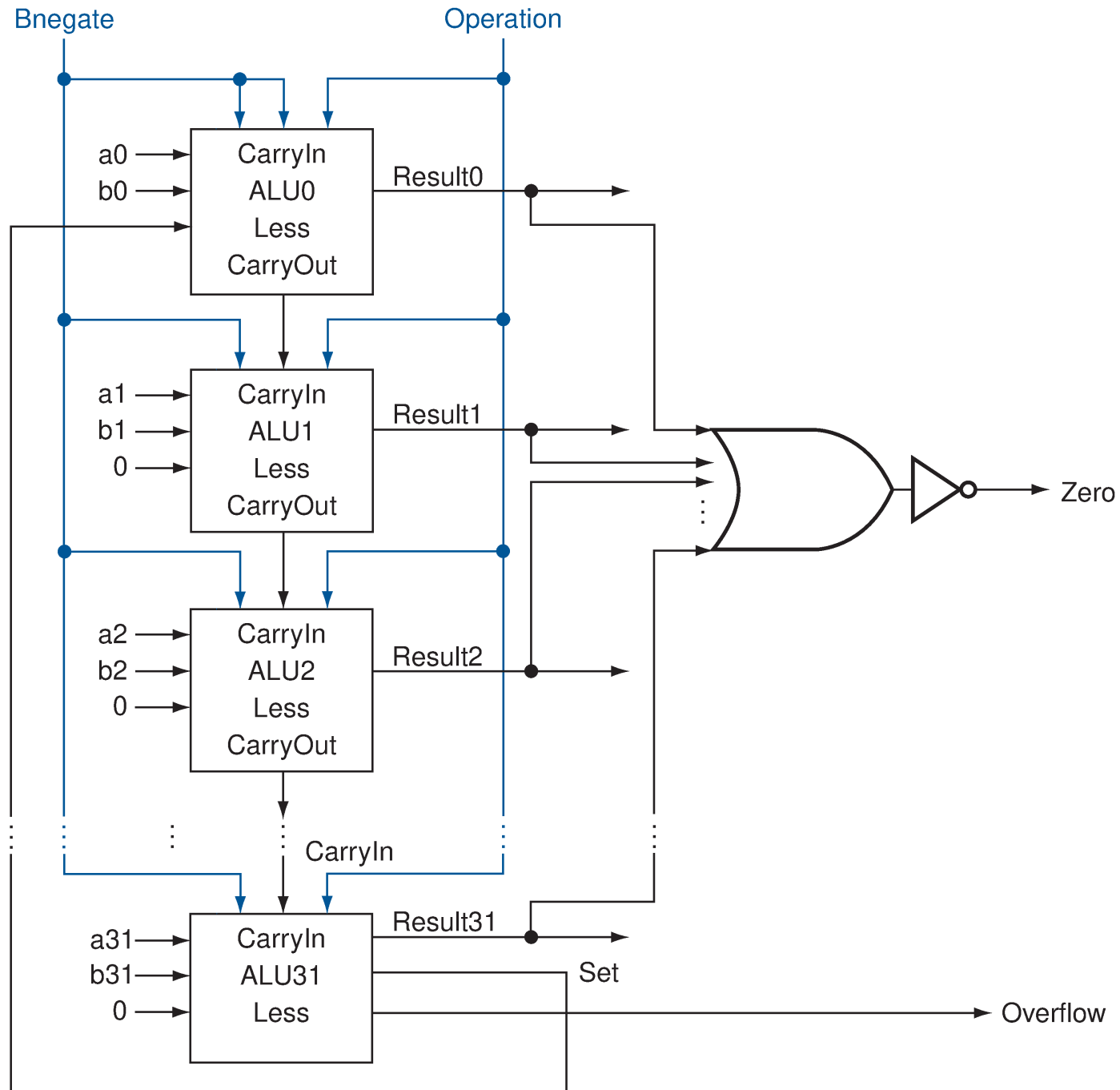

# ULA de 32 bits (AND, ... e igualdade)

Representação da ULA de 32 bits

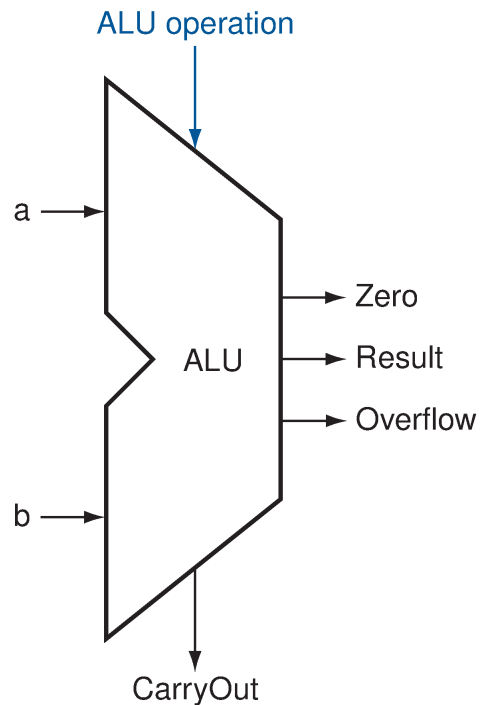

Entrada de controle (junção de *BNegate* e *Operation*).

Linhas de controle	Função
000	and
001	or
010	+
110	-
111	slt

# Detecção de *overflow*

- *Overflow*: ocorre quando o resultado da operação aritmética não pode ser representado com o número de bits da palavra;
- Quando ocorre *overflow*, o processador causa uma exceção:
  - ◆ Execução do programa é suspensa;
  - ◆ Execução é desviada para um endereço pré-definido, onde uma rotina de tratamento é chamada;
- *Overflow* ocorre quando ( $a$  e  $b$  são dados de 32 bits);

Operação	a	b	Resultado
$a + b$	$\geq 0$	$\geq 0$	$< 0$
$a + b$	$< 0$	$< 0$	$\geq 0$
$a - b$	$\geq 0$	$< 0$	$< 0$
$a - b$	$< 0$	$\geq 0$	$\geq 0$